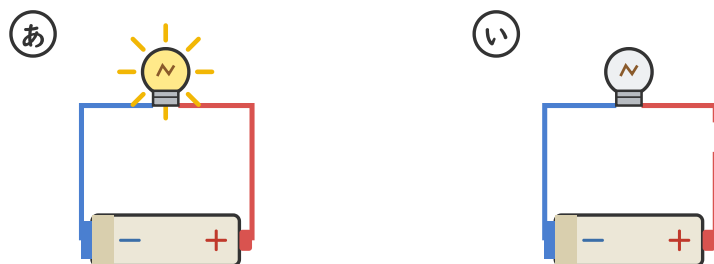


明かりのつなぎ方

- 1 図の「あ」と「い」のように、豆電球・かん電池・どう線をつなぎました。豆電球に明かりがつくのはどちらかについて、正しいものをア～ウから1つえらんで、
記号で答えましょう。



- ア 「あ」（電気の通り道が1つのわになっている）に、明かりがつく。
イ 「い」（どう線がとちゅうで切れている）に、明かりがつく。
ウ 「あ」も「い」も、同じように明かりがつく。

答え

- 2 つぎの文の（①）～（②）にあてはまることばを、下のらんに書きましょう。

豆電球・かん電池・どう線をつないで、電気の通り道が1つの（①）になっているとき、豆電球に明かりがつきます。とちゅうで通り道が（②）いると、明かりはつきません。

① ②


- 3 かん電池の+きよくと-きよくについて、正しい説明について、正しいものをア～ウから1つえらんで、記号で答えましょう。

- ア どう線を、+きよくと+きよくの2か所につなぐと、明かりがつく。
イ どう線を、+きよくと-きよくにつないでわにすると、明かりがつく。
ウ どう線は、-きよくだけにつなげば、明かりがつく。

答え

明かりのつなぎ方 こたえ

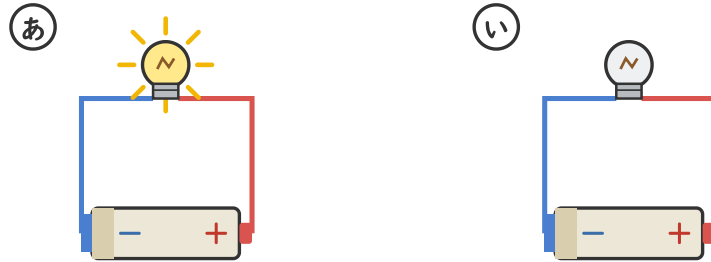- 1 図の「あ」と「い」のように、豆電球・かん電池・どう線をつなぎました。豆電球に明かりがつくのはどちらかについて、正しいものをア～ウから1つえらんで、
記号で答えましょう。



- ア 「あ」（電気の通り道が1つのわになっている）に、明かりがつく。
イ 「い」（どう線がとちゅうで切れている）に、明かりがつく。
ウ 「あ」も「い」も、同じように明かりがつく。

答え

ア

- 2 つぎの文の（①）～（②）にあてはまることばを、下のらんに書きましょう。

豆電球・かん電池・どう線をつないで、電気の通り道が1つの（①）になっているとき、豆電球に明かりがつきます。とちゅうで通り道が（②）いると、明かりはつきません。

① わ ② 切れて

- 3 かん電池の+きよくと-きよくについて、正しい説明について、正しいものをア～ウから1つえらんで、記号で答えましょう。

- ア どう線を、+きよくと+きよくの2か所につなぐと、明かりがつく。
イ どう線を、+きよくと-きよくにつないでわにすると、明かりがつく。
ウ どう線は、-きよくだけにつなげば、明かりがつく。

答え

イ